


HY220

Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Εαρινό Εξάμηνο
2025


Χρονισμός Σύγχρονων Κυκλωμάτων,
Καταχωρητές και Μανταλωτές

Γενικό Μοντέλο Σύγχρονων Κυκλωμάτων

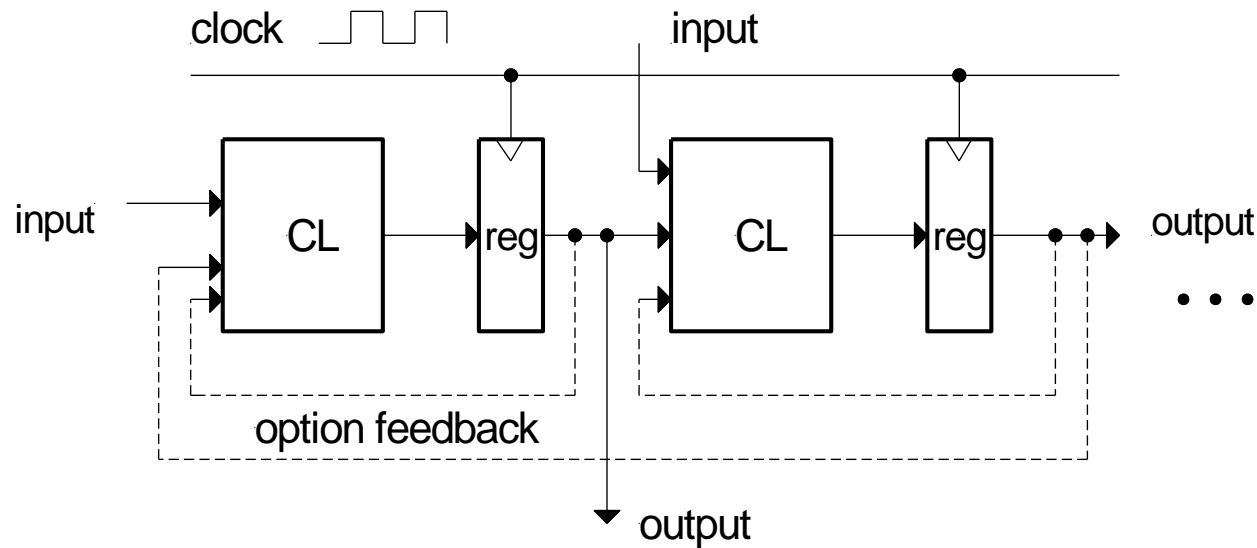


- Τα καλώδια, εκτός ρολογιού, μπορούν να έχουν πλάτος πολλά bits.
- Καταχωρητές (registers)
 - Συλλογή από flip-flops
- Ρολόι
 - Διανέμεται στα flip-flops
- Συνδυαστική Λογική (Combinational Logic - CL)
 - Δεν έχουν εσωτερική κατάσταση
 - Έξοδοι είναι συναρτήσεις των εισόδων
- Προαιρετικά feedbacks

Παράδειγμα σύγχρονου κυκλώματος

 

- Parallel to Serial Converter
- Όλα τα μονοπάτια είναι ενός bit
- Οι καταχωρητές είναι απλά flip-flops
- Η συνδυαστική λογική είναι οι πολυπλέκτες
- Δεν υπάρχει feedback


Μοντέλο Σύγχρονων Κυκλωμάτων

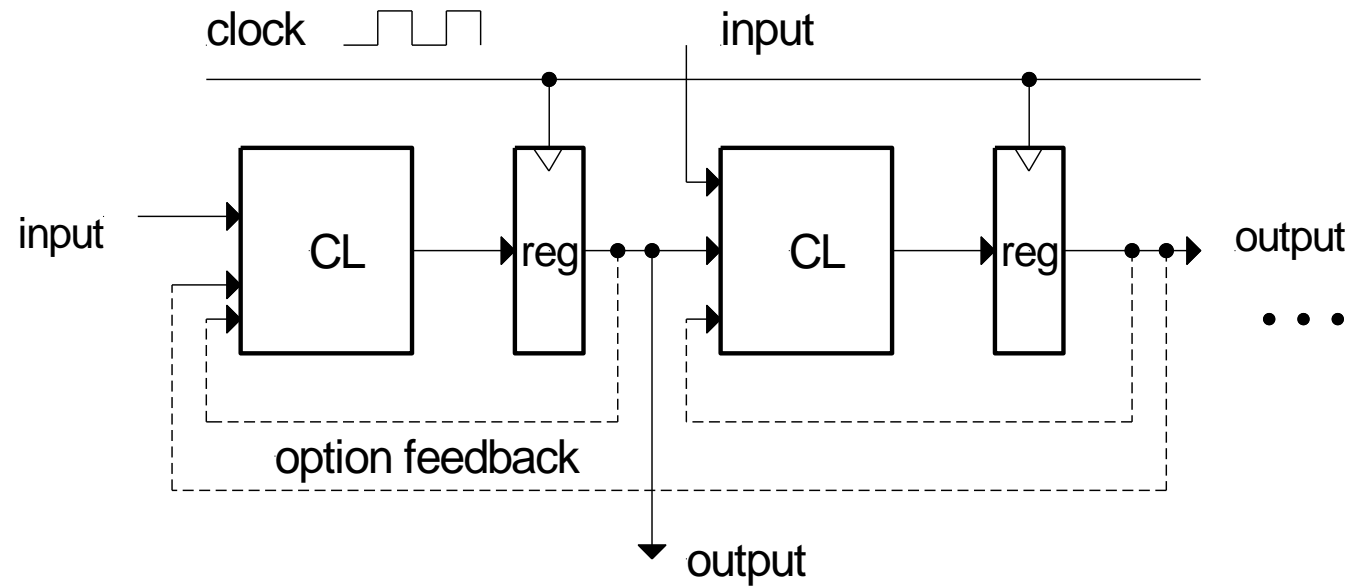


- Πώς μετράμε επιδόσεις ;
 - Λειτουργίες / sec ;
 - Κύκλοι / sec ;
- Τι περιορίζει τον κύκλο ρολογιού ;
- Τι συμβαίνει αν αυξήσουμε τη συχνότητα του ρολογιού;

Περιορισμοί στη συχνότητα του ρολογιού

1) Καθυστερήσεις πυλών

 


2) Καθυστερήσεις flip-flops

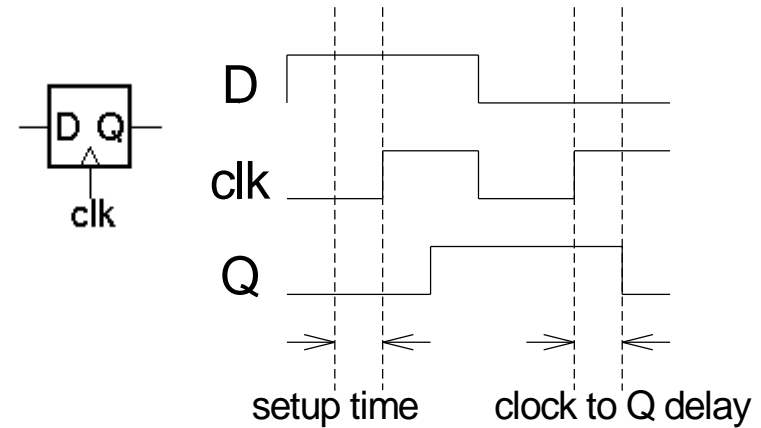


- Τι πρέπει να συμβεί σε ένα κύκλο του ρολογιού για να έχουμε σωστή λειτουργία ;
- Θεωρώντας ότι το ρολόι διανέμεται τέλεια (όλα τα flip-flops βλέπουν την ακμή ταυτόχρονα):
 - Όλα τα σήματα πρέπει να είναι έτοιμα (setup) πριν την θετική ακμή του ρολογιού

Flip-Flop: Χρονικές Παράμετροι

 

- Η είσοδος D πρέπει να μείνει σταθερή τουλάχιστον για χρόνο T_{su} (setup time) πριν την ακμή του ρολογιού και τουλάχιστον T_{hd} (hold time) μετά την ακμή
 - Ένα παράθυρο χρόνου γύρω από την ακμή του ρολογιού για το οποίο η είσοδος πρέπει να μείνει σταθερή
- Η έξοδος Q αλλάζει λίγο μετά την ακμή του ρολογιού
 - T_{c2q} είναι ο χρόνος καθυστέρησης από την ακμή στην έξοδο (propagation delay)
 - T_{c2qm} είναι ο ελάχιστος χρόνος καθυστέρησης από την ακμή στην έξοδο (αρχίζουν να αλλάζουν τα δεδομένα – contamination delay)


Σύγχρονο Κύκλωμα: Χρονικές Παράμετροι

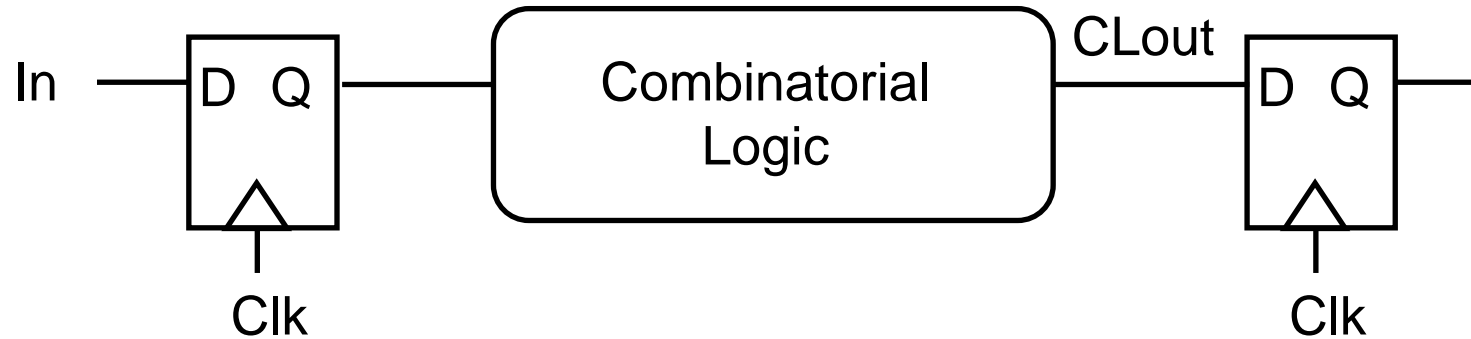


- Χρονικές παράμετροι καταχωρητών:
 - T_{clk} : Περίοδος Ρολογιού
 - T_{su} : Setup time
 - T_{hd} : Hold time
 - T_{c2q} : Clock to Q (worst)
 - T_{c2qm} : Clock to Q (min)

- Χρονικές παράμετροι συνδυαστικής λογικής:
 - T_{clog} : Καθυστέρηση συνδυαστικής λογικής (max – propagation delay)
 - T_{clogm} : Ελάχιστη καθυστέρηση συνδυαστικής λογικής (min – contamination)

Χρονισμός Σύγχ. Κυκλ: Ελάχιστη περίοδος

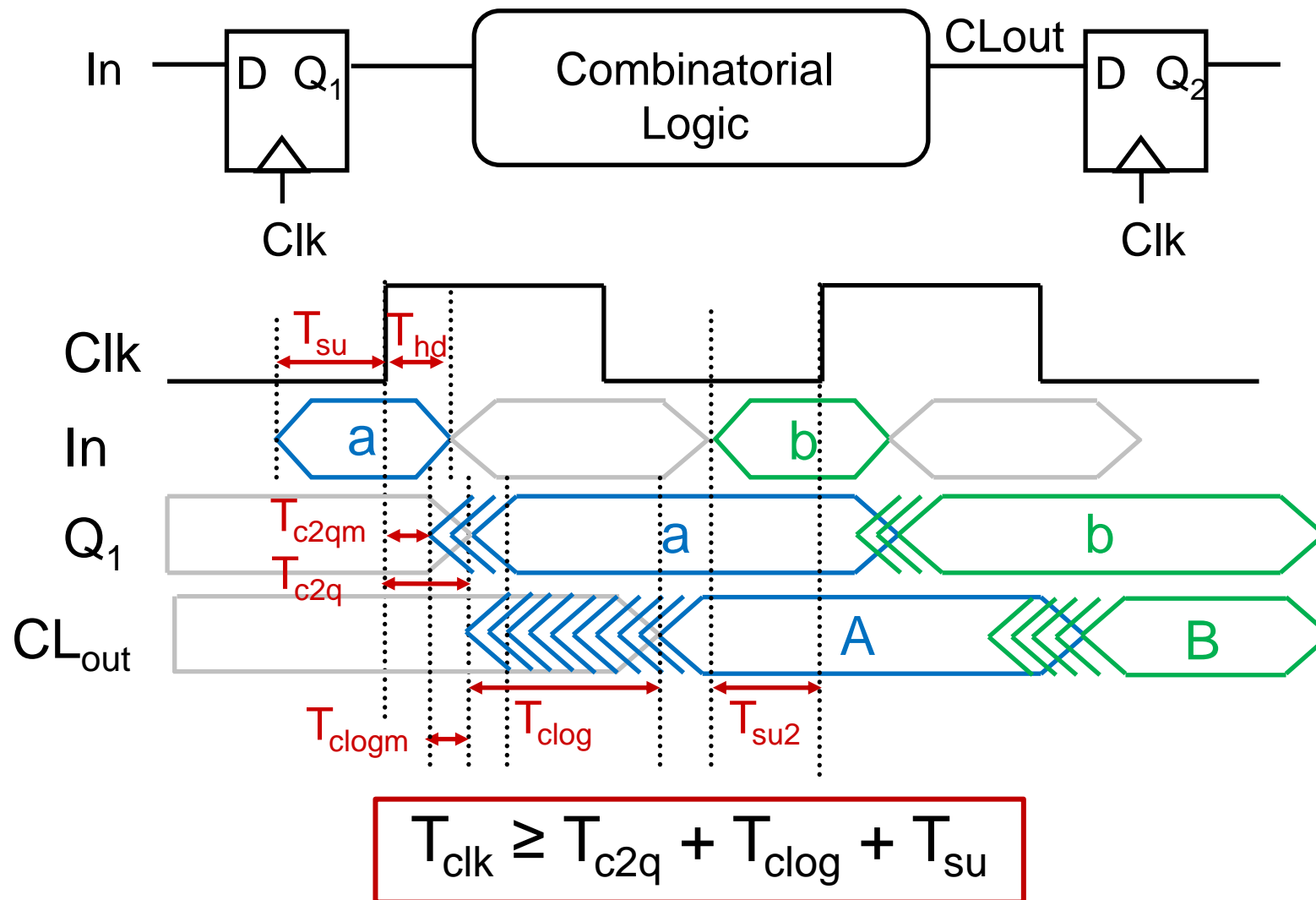

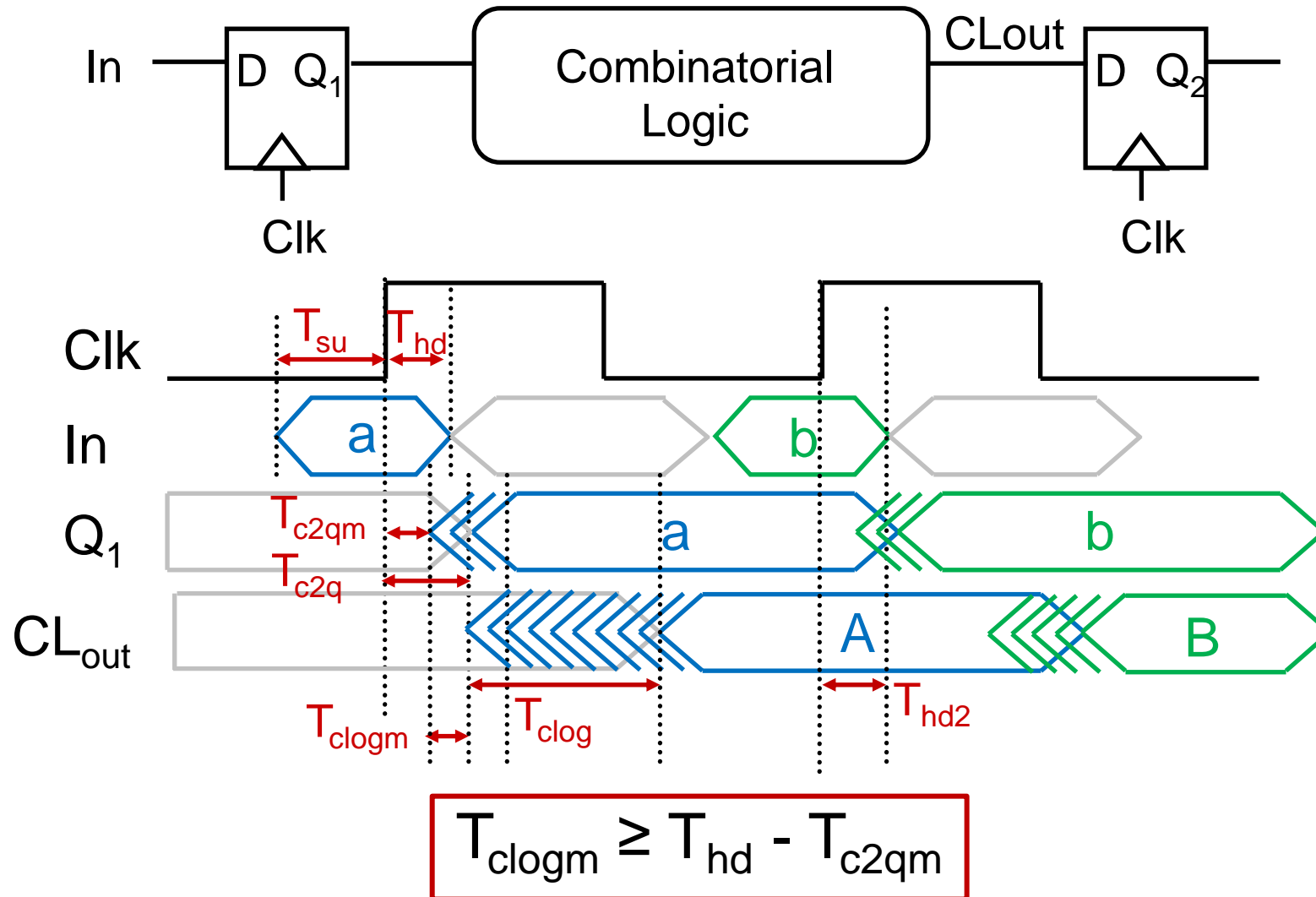
Χρονισμός Σύγχ. Κυκλ: Ελάχιστη καθυστέρηση



Χρονισμός Σύγχρονων Κυκλωμάτων


- Γενικά, για σωστή λειτουργία πρέπει για όλα τα μονοπάτια να ισχύει:
 - $T_{clk} \geq T_{c2q} + T_{clog} + T_{su}$
 - $T_{clogm} \geq T_{hd} - T_{c2qm}$
- Πώς βρίσκουμε όλα τα μονοπάτια ;
 - Από κάθε είσοδο ή έξοδο καταχωρητή σε κάθε είσοδο καταχωρητή ή έξοδο του κυκλώματος
 - Το πιο αργό μονοπάτι συνδυαστικής λογικής είναι αυτό που καθορίζει το T_{clog} (οπότε και την ελάχιστη περίοδο) και λέγεται **critical path**.
 - Ο εντοπισμός του **critical path** μας δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε την λογική του μονοπατιού και να πετύχουμε υψηλότερη συχνότητα λειτουργίας του κυκλώματος.

Παράδειγμα (1/6)

 

- $T_{\text{and}} = 2\text{ns}$, $T_{\text{or}} = 1\text{ns}$, $T_{\text{mux}} = 3\text{ns}$,
- $T_{\text{c2q}} = 0.5\text{ns}$, $T_{\text{c2qm}} = 0.2\text{ns}$, $T_{\text{su}} = 0.4\text{ns}$, $T_{\text{hd}} = 0.3\text{ns}$
- Ποιο είναι το **critical path**;
- Πόση είναι η ελάχιστη περίοδος ρολογιού;
- Καλύπτονται όλες οι συνθήκες χρονισμού;


Παράδειγμα (2/6)

 

- $T_{\text{and}} = 2\text{ns}$, $T_{\text{or}} = 1\text{ns}$, $T_{\text{mux}} = 3\text{ns}$,
- $T_{\text{c2q}} = 0.5\text{ns}$, $T_{\text{c2qm}} = 0.2\text{ns}$, $T_{\text{su}} = 0.4\text{ns}$, $T_{\text{hd}} = 0.3\text{ns}$

Ποιο είναι το **critical path**;

Παράδειγμα (3/6)

 


- $T_{\text{and}} = 2\text{ns}$, $T_{\text{or}} = 1\text{ns}$, $T_{\text{mux}} = 3\text{ns}$,
- $T_{\text{c2q}} = 0.5\text{ns}$, $T_{\text{c2qm}} = 0.2\text{ns}$, $T_{\text{su}} = 0.4\text{ns}$, $T_{\text{hd}} = 0.3\text{ns}$

Πόση είναι η ελάχιστη περίοδος ρολογιού;

- $T_{\text{min}} = T_{\text{c2q}} + T_{\text{and}} + T_{\text{mux}} + T_{\text{and}} + T_{\text{su}} = 7.9\text{ ns}$

Παράδειγμα (4/6)

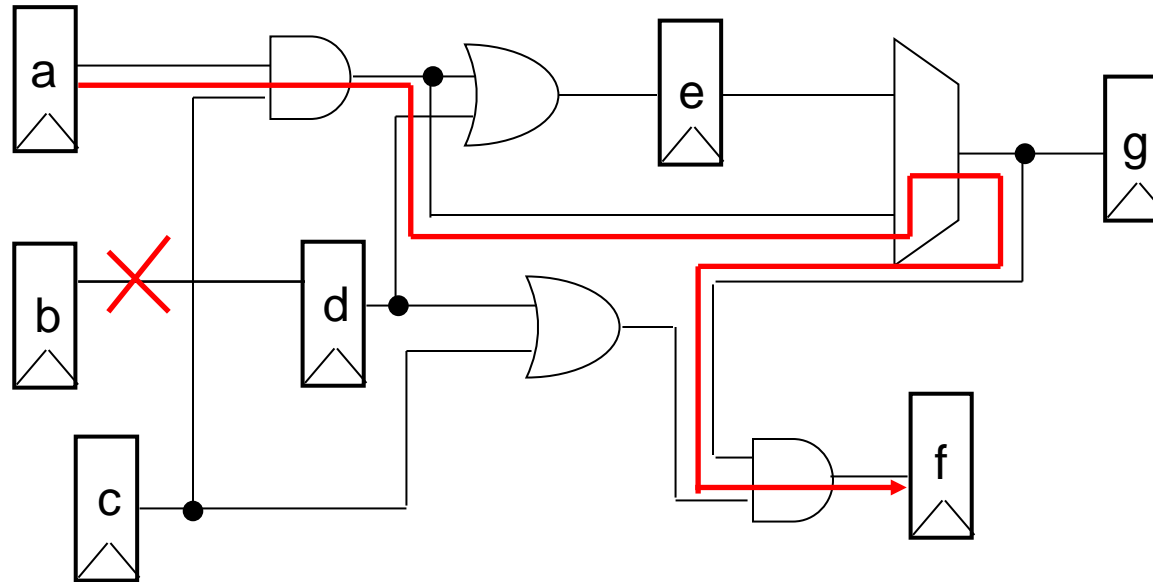


- $T_{\text{and}} = 2\text{ns}$, $T_{\text{or}} = 1\text{ns}$, $T_{\text{mux}} = 3\text{ns}$,
- $T_{\text{c2q}} = 0.5\text{ns}$, $T_{\text{c2qm}} = 0.2\text{ns}$, $T_{\text{su}} = 0.4\text{ns}$, $T_{\text{hd}} = 0.3\text{ns}$

Καλύπτονται όλες οι συνθήκες χρονισμού;

- **ΟΧΙ !!!** Πρέπει $T_{\text{clogm}} \geq T_{\text{hd}} - T_{\text{c2qm}}$
- Έχουμε $T_{\text{clogm}} = 0 \text{ ns}$ και $T_{\text{hd}} - T_{\text{c2qm}} = 0.3 - 0.2 = 0.1 \text{ ns}$
- Και τώρα τι κάνουμε ;

Παράδειγμα (5/6)

 


- $T_{\text{and}} = 2\text{ns}$, $T_{\text{or}} = 1\text{ns}$, $T_{\text{mux}} = 3\text{ns}$,
- $T_{\text{c2q}} = 0.5\text{ns}$, $T_{\text{c2qm}} = 0.2\text{ns}$, $T_{\text{su}} = 0.4\text{ns}$, $T_{\text{hd}} = 0.3\text{ns}$

Καλύπτονται όλες οι συνθήκες χρονισμού;

- Πρέπει $T_{\text{clogm}} \geq T_{\text{hd}} - T_{\text{c2qm}}$
- Προσθέτουμε μια πύλη με $T_{\text{or}} = 1\text{ns}$ (αρκεί;)
- Γενικά όχι ! T_{orm} (min-contam.) ;
- Έστω $T_{\text{orm}} = T_{\text{or}}$ και γενικά για όλες τις πύλες! (απλοποίηση)
- Τώρα OK !!! Έχουμε $T_{\text{clogm}} = 1\text{ns}$ και $T_{\text{hd}} - T_{\text{c2qm}} = 0.1\text{ns}$

Παράδειγμα (6/6)

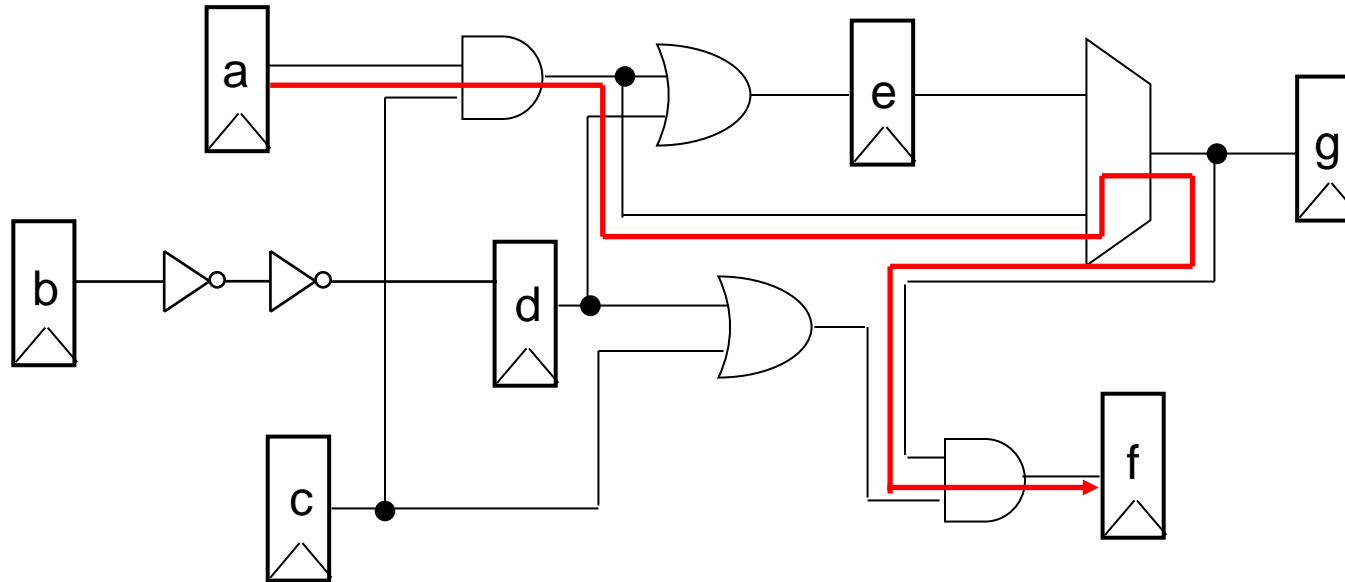


- $T_{\text{and}} = 2\text{ns}$, $T_{\text{or}} = 1\text{ns}$, $T_{\text{mux}} = 3\text{ns}$,
- $T_{\text{c2q}} = 0.5\text{ns}$, $T_{\text{c2qm}} = 0.2\text{ns}$, $T_{\text{su}} = 0.4\text{ns}$, $T_{\text{hd}} = 0.3\text{ns}$

Καλύπτονται όλες οι συνθήκες χρονισμού;

- Πρέπει $T_{\text{clogm}} \geq T_{\text{hd}} - T_{\text{c2qm}}$
- Συνήθως βάζουμε 2 αντιστροφείς (έστω $T_{\text{invm}} = 0.3\text{ns}$)
- **OK !!!** Έχουμε $T_{\text{clogm}} = 0.6\text{ ns}$ και $T_{\text{hd}} - T_{\text{c2qm}} = 0.1\text{ ns}$


Παράδειγμα κυκλώματος με λάθος

 

- Πού είναι το λάθος ;



Πύλες και τεχνολογία (1/6)

 - Οι πύλες στα ολοκληρωμένα κυκλώματα υλοποιούνται σε τεχνολογία CMOS (Complementary MOS)
 - Βάση της τεχνολογίας τα transistors τύπου MOSFET
 - metal oxide semiconductor field effect transistors – transistor
 - επίδρασης πεδίου τύπου μέταλλο – οξείδιο – ημιαγωγός
 - Gate (του transistor)
 - Source
 - Drain
 - Channel






Πύλες και τεχνολογία (2/6)

  - 2 συμπληρωματικά είδη transistors
 - NMOS (negative channel)
 - PMOS (positive channel)
- Τα transistors συμπεριφέρονται σαν διακόπτες




Πύλες και τεχνολογία (3/6): Αντιστροφέας

- Αντιστροφέας (NOT gate):

   


Πύλες και τεχνολογία (4/6): Συμπεριφορά Πυλών

- Ο αντιστροφέας

 


 
Μοντελοποιεί την είσοδο άλλων πυλών και την χωρητικότητα του καλωδίου



Ο ρυθμός εξαρτάται από την δύναμη του δικτύου ανέλκυσης και την χωρητικότητα C


Ο ρυθμός εξαρτάται από την δύναμη του δικτύου καθέλκυσης και την χωρητικότητα C

  Πύλες και τεχνολογία (5/6): Λογικές Τιμές



- Κατώφλι – Threshold
 - Λογικό 1 (true) : $V > V_{dd} - V_{th}$
 - Λογικό 0 (false) : $V < V_{th}$

 
Πύλες και τεχνολογία (6/6): Το στοιχείο του χρόνου



- Οι αλλαγές στις εξόδους δεν είναι ακαριαίες !!!


Καθυστερήσεις Καλωδίων

- Τα καλώδια έχουν καθυστέρηση!!!
 - Τα σήματα κινούνται περίπου με την ταχύτητα του φωτός ($\sim 30 \text{ cm/ns}$)
 - Ο χρόνος των σημάτων από την πηγή στον προορισμό είναι ο χρόνος μεταφοράς (transit time)
 - Στα ICs τα καλώδια είναι «κοντά» οπότε οι χρόνοι μεταφοράς είναι πολύ μικροί σε σύγκριση με την περίοδο του ρολογιού και συνήθως τις αγνοούμε!
 - Έχουν μεγάλη σημασία όμως στις τυπωμένες πλακέτες (PCBs)
 - Επίσης είναι πολύ σημαντικές σε γρήγορα chips με μακριά καλώδια
 - Π.χ. Busses, clocks

 


Στοιχεία Μνήμης: Latch vs Register

 - Latch – Μανταλωτής:
- **Level triggered !**
- Αποθηκεύει τα δεδομένα όταν το ρολόι είναι 0.




 - Register – Καταχωρητής:
- **Edge triggered !**
- Αποθηκεύει τα δεδομένα στην ακμή του ρολογιού




Υλοποιήσεις: Στοιχεία μνήμης μέσω ανάδρασης

 - Δύο αντιστροφείς σχηματίζουν ένα στατικό κύτταρο μνήμης (memory cell) το πιο απλό με βρόγχο ανάδρασης
 - Θα κρατήσει την τιμή όσο τροφοδοτείται με ηλεκτρισμό





 - Πώς μπορούμε να εισάγουμε νέα τιμή στο memory cell ;
 - Σπάμε το μονοπάτι της ανάδρασης (feedback)
 - Φορτώνουμε νέα τιμή





Υλοποιήσεις: Cross-coupled Gates – RS Latches

  
- Βρόγχος ανάδρασης με NOR για υλοποίηση RS latch
 - Παρόμοιο με το ζευγάρι των αντιστροφών αλλά με τη δυνατότητα να θέσουμε την έξοδο στο 0 (reset=1) ή στο 1 (set=1)



  - Βρόγχος ανάδρασης με NAND για υλοποίηση RS latch
 - Παρόμοιο με το ζευγάρι των αντιστροφών αλλά με τη δυνατότητα να θέσουμε την έξοδο στο 0 (reset=0) ή στο 1 (set=0)




Χρονική Συμπεριφορά: NOR-based RS Latch

 


S	R	Q	\bar{Q}
0	0	Q	\bar{Q}
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	0	0

Απαγορευμένο

 


Υλοποιήσεις: D Latch

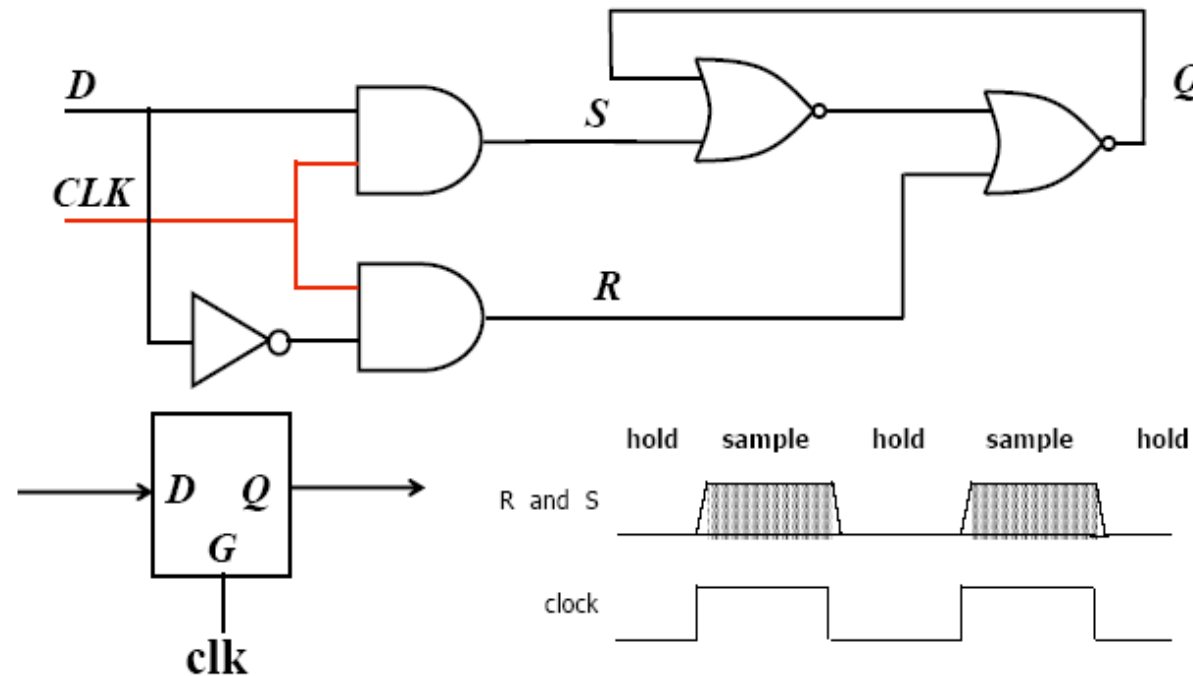- D-Latch με ρολόι και data:
 - Φόρτωση δεδομένων εισόδου με το ρολόι
 - Υλοποίηση με gated NOR-based RS Latch



Υλοποιήσεις: Mux-Based Positive D Latches

Positive latch : «διαφανής» όταν CLK=1

 


```
module pos_latch (clk, d, q)
  input logic clk, d;
  output logic q;

  always_latch begin
    if (clk) q = d;
  end

endmodule
```

Υλοποιήσεις: Mux-Based Negative D Latches

Negative latch : «διαφανής» όταν CLK=0

 


```
module neg_latch (clk, d, q)
input logic clk, d;
output logic q;


always_latch begin
    if (~clk) q = d;
end

endmodule
```

Υλοποιήσεις: Latch με Transistors


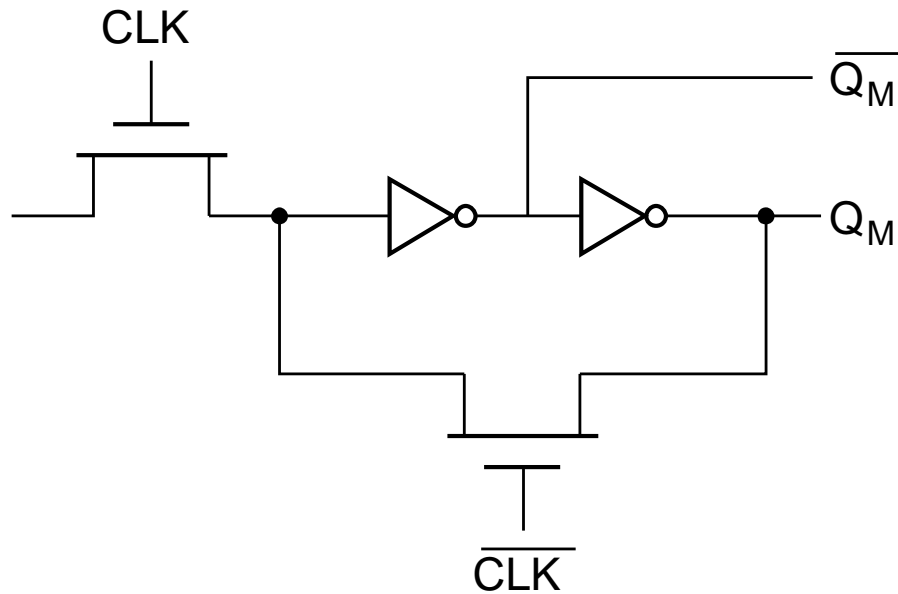


NMOS transistors

 

Δέχεται μη επικαλυπτόμενα
(non-overlapping) clocks


Latches

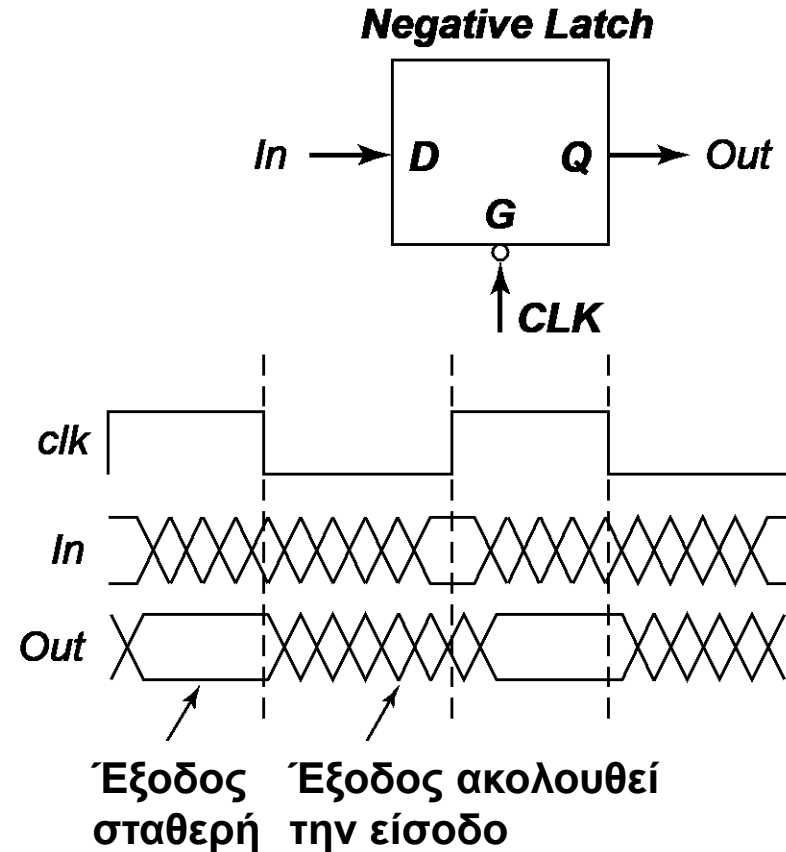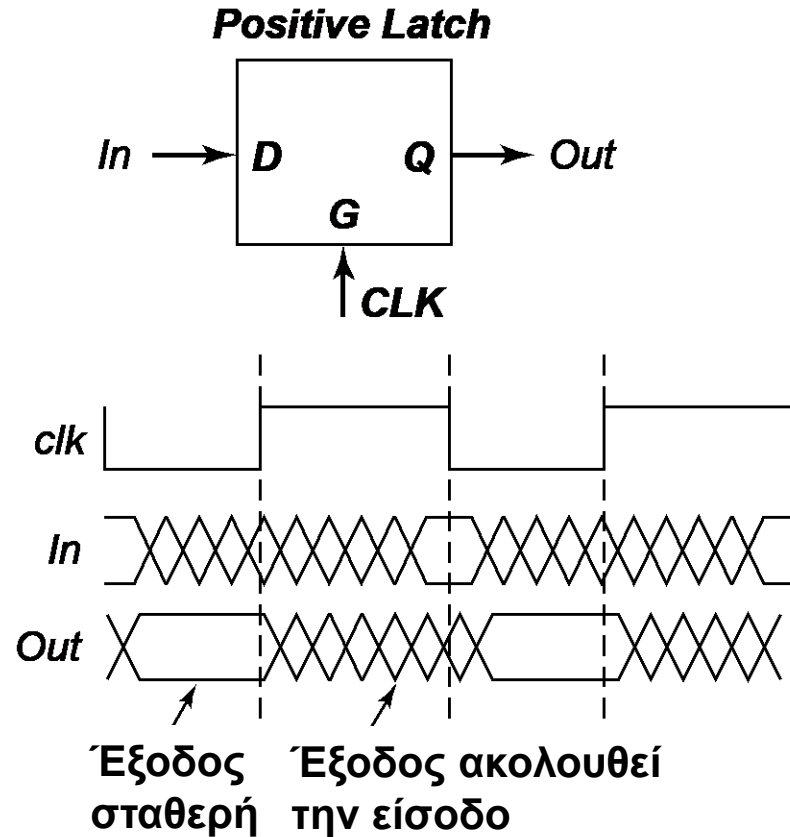


Χρονικές παράμετροι:

- T_{d2q} : Χρόνος από την είσοδο την έξοδο όταν το ρολόι θεωρείται ενεργό
- T_{c2q} : Χρόνος για την αλλαγή της εξόδου μετά την ενεργοποίηση του ρολογιού

Καθυστερήσεις Καταχωρητή - Μανταλωτή

 

Register

 


Latch

Ακμοπυροδότητος Καταχωρητής

Πρωτεύων – Δευτερεύων (1/2)

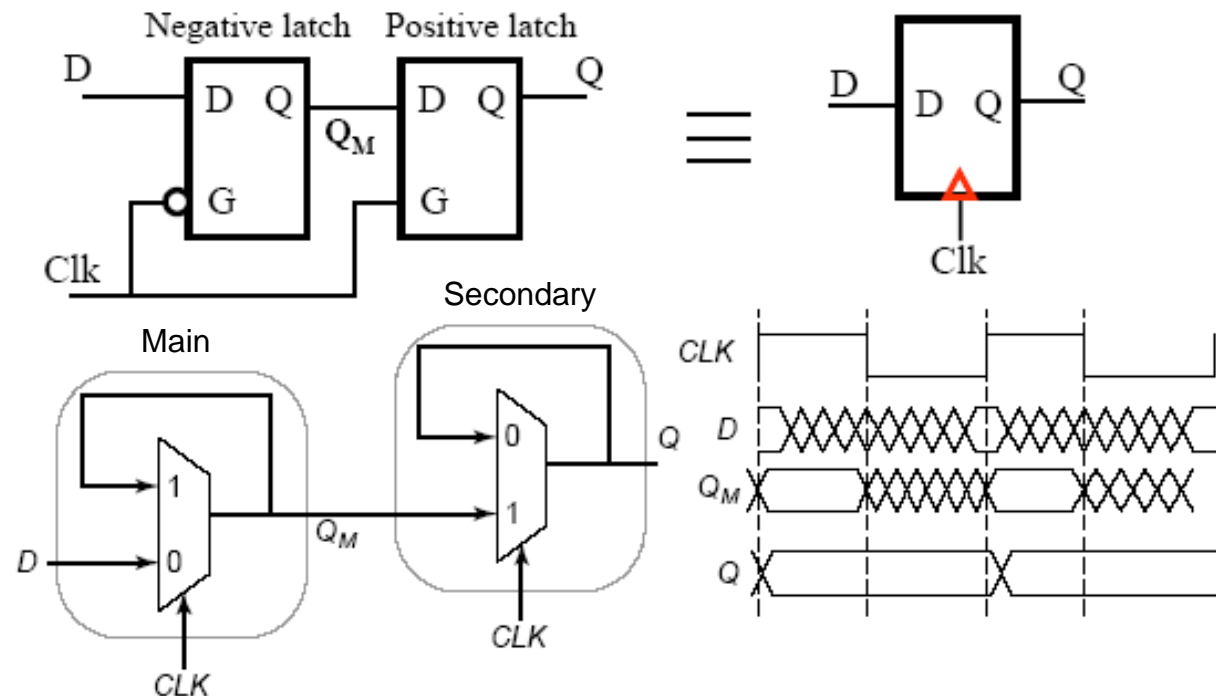
- Main-Secondary καταχωρητής – Edge-triggered D Flip-Flop
 - Κατά την αρνητική φάση του ρολογιού αποθηκεύονται τα data στον main latch
 - Κατά την θετική φάση του ρολογιού αλλάζουν οι έξοδοι του secondary latch



Ακμοπυροδότητος Καταχωρητής

Πρωτεύων – Δευτερεύων (2/2)

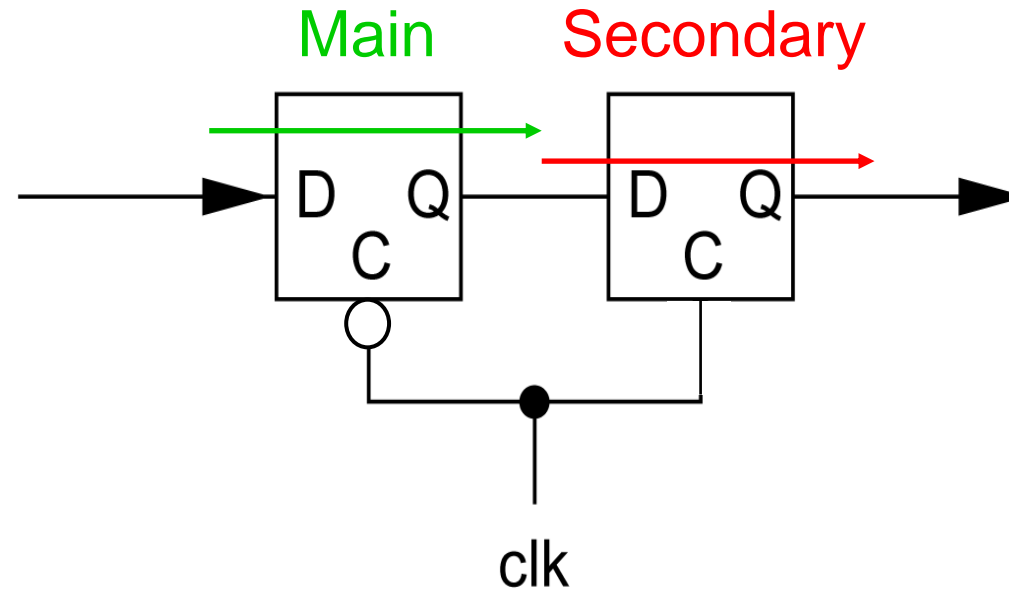- Main-Secondary καταχωρητής – Edge-triggered D Flip-Flop
 - To setup-time προκύπτει από την καθυστέρηση T_{d2q} του main latch
 - To c2q-time προκύπτει από την καθυστέρηση T_{c2q} του secondary latch




Ασύγχρονες είσοδοι σε σύγχρονα κυκλώματα (1/2)

- Τι γίνεται με τα εξωτερικά σήματα ; (π.χ. buttons)

– Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι χρόνοι setup και hold θα τηρούνται!!!





 - Όταν ένα ασύγχρονο σήμα παραβιάζει setup και hold times...




Ασύγχρονες είσοδοι σε σύγχρονα κυκλώματα (2/2)

  - Σιγουρευτείτε ότι οι εξωτερικές είσοδοι πηγαίνουν σε ένα ακριβώς flip-flop!!!
 - Οι περιπτώσεις I και II μπορούν να προκαλέσουν λάθος στο κύκλωμα αν από την ίδια είσοδο σε ένα flip-flop συμβεί το φαινόμενο I ενώ σε ένα άλλο το II.



Χειρισμός Μεταστάθειας (Metastability)

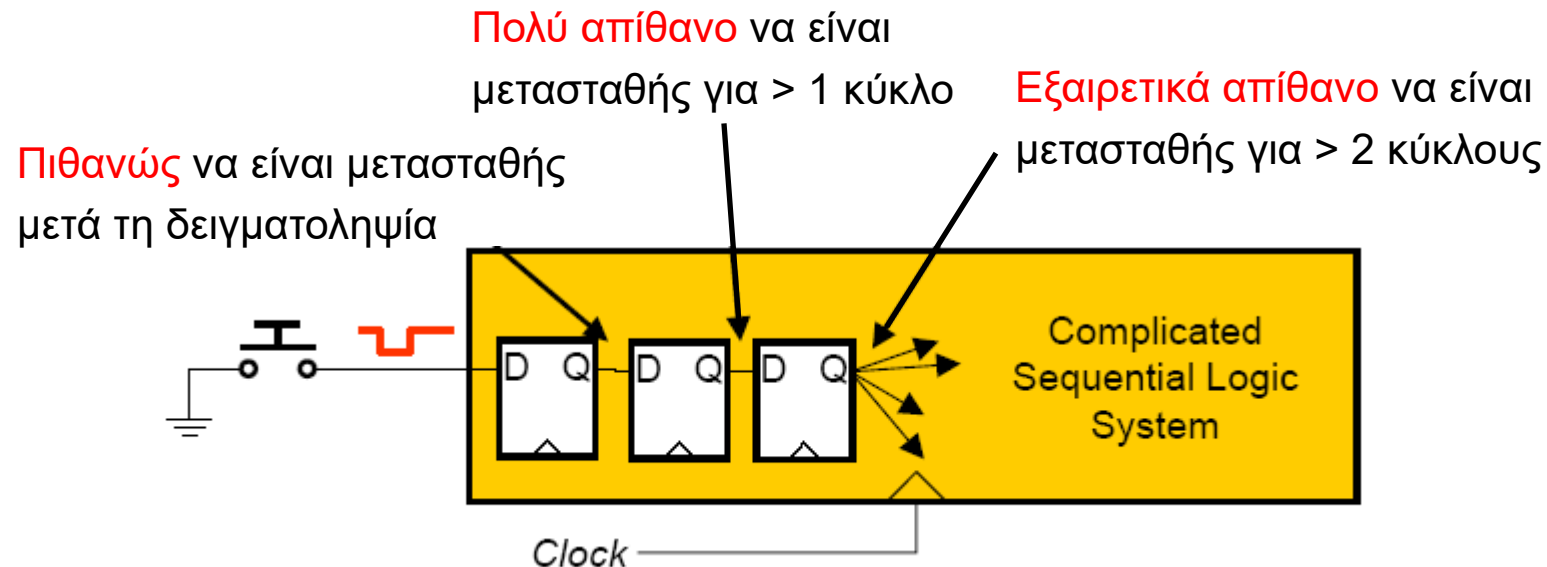- Περίπτωση III - Αδύνατον να προληφθεί !
- Τα μοντέρνα ψηφιακά κυκλώματα βγαίνουν σχετικά γρήγορα από καταστάσεις μεταστάθειας.
- Λύση: Περιμένουμε τα σήματα να σταθεροποιηθούν
 - Συγχρονισμός με 2-3 flips-flops (synchronization)



Η αρχή του Pipelining με ένα παράδειγμα (1/2)

- Ανάλογο πλύσης ρούχων:
 - βήμα 1: wash (20 minutes)
 - βήμα 2: dry (20 minutes)
 - βήμα 3: fold (20 minutes)

60 minutes x 4 loads \Rightarrow 4 hours

- Και αν επικαλύψουμε τα βήματα – στάδια ;

	20mins	20mins	20mins	20mins	20mins	20mins
wash	load1	load2	load3	load4		
dry		load1	load2	load3	load4	
fold			load1	load2	load3	load4

overlapped \Rightarrow 2 hours


Η αρχή του Pipelining με ένα παράδειγμα (2/2)

	20mins	20mins	20mins	20mins	20mins	20mins
wash	load1	load2	load3	load4		
dry		load1	load2	load3	load4	
fold			load1	load2	load3	load4

- Αν αυξήσουμε τον αριθμό των loads, ο μέσος χρόνος ανά load πλησιάζει τα 20 minutes
- **Καθυστερήση - Latency** (ο χρόνος από την αρχή μέχρι το τέλος) για ένα load = 60 min
- **Παροχή - Throughput** = 3 loads/hour
- Pipelined throughput \approx # of pipe stages x un-pipelined throughput.


Pipelining

- Γενικά:

 

Υποθέστε $T = 8 \text{ ns}$
 $T_{FF} (\text{setup} + \text{clk} \rightarrow \text{q}) = 1 \text{ ns}$
 $F = 1/9 \text{ ns} = 111 \text{ MHz}$

 - Κόβουμε το CL block σε κομμάτια (stages) και τα χωρίζουμε με registers:




$T' = 4 \text{ ns} + 1 \text{ ns} + 4 \text{ ns} + 1 \text{ ns} = 10 \text{ ns}$
 $F = 1/(4 \text{ ns} + 1 \text{ ns}) = 200 \text{ MHz}$

Υποθέστε $T1 = T2 = 4 \text{ ns}$

- CL block παράγει νέο αποτέλεσμα **κάθε 5 ns** αντί για **κάθε 9 ns**

Όρια στο Pipelining

- Χωρίς το χρονικό κόστος (overhead) των FF, η βελτίωση στο throughput θα ήταν ανάλογη του αριθμού των σταδίων(stages) του pipeline
 - Αν προσθέσουμε πολλά στάδια, το overhead των FF αρχίζει να κυριαρχεί!
- Άλλοι περιοριστικοί παράγοντες για πιο αποδοτικό pipelining:
 - Οι καθυστερήσεις/αβεβαιότητες του ρολογιού (clock skew) συνεισφέρουν στο overhead
 - Μη ισορροπημένα στάδια
 - Το κόστος των FFs κυριαρχεί
 - Κατανάλωση ισχύος για την διανομή του ρολογιού (clock distribution power consumption)
 - Αναδράσεις στις λογικές - *feedbacks* (*dependencies between loop iterations*)

 

FF “overhead” is the setup and CLK-to-Q times.